

# 上海交通大学

VE311 Hw 9.

年 月 日

Question 1,

the current flow through  $M_2, M_3, M_5$  are equal

$$\begin{aligned} & V_{G5} - V_{th} \leq V_{D5} \quad \text{M}_2, M_3, M_5 \text{ in saturation region} \\ & V_{G3} - V_{th} \leq V_{D3} \quad \text{also, we have} \quad V_{G2} = V_{G3} - V_{D2} = V_{G5} - V_{D3} \\ & V_{G2} - V_{th} \leq V_{D2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V_{G3} \leq V_{G5} + V_{th} \quad V_{G5} = V_{D2} + V_{G2} = V_{D2} + V_{D3} + V_{G3}$$

$$V_{G5} \leq V_{th} + V_{D5}$$

$$V_{G3} \leq V_{th} + V_{G5} - V_{G2}$$

$$V_{G2} \leq V_{th} + V_{G3} - V_{G2} \Rightarrow 2V_{G2} \leq V_{G3} + V_{th} \leq V_{th} + V_{G5} - V_{G2}$$

$$\Rightarrow 3V_{G2} \leq V_{G5} + V_{th} \Rightarrow V_{G5} \geq 3V_{G2} - 2V_{th}$$

Since  $M_1, M_2$  form a current mirror.  $I_{out} = I_{ref} = 2 \cdot \frac{I_{ref}}{2}$

$$\Rightarrow \frac{(V_{G2} - V_{th})^2}{L} = 2 \cdot \frac{(V_{G5} - V_{th})^2}{L_7} \Rightarrow L_7 = 2L \cdot \frac{(V_{G5} - V_{th})^2}{(V_{G2} - V_{th})^2}$$

( $V_{G5} = V_{G2}$ )

$$\Rightarrow 2L \cdot \left( \frac{3V_{G2} - 2V_{th}}{V_{G2} - V_{th}} \right)^2 = 18$$

so  $L_{7min} = 18L$

for  $L_6$ :  $\frac{(V_{G2} - V_{th})^2}{L} = 2 \cdot \frac{(V_{G3} - V_{th})^2}{L_6} \Rightarrow L_6 = 2L \cdot \frac{(V_{G3} - V_{th})^2}{(V_{G2} - V_{th})^2}$

( $V_{G3} = V_{G2}$ )

$$\Rightarrow 2L \cdot \left( \frac{2V_{G2} - 2V_{th}}{V_{G2} - V_{th}} \right)^2 = 2L \cdot 4 = 8L$$

so  $L_{7min} = 18L$

$L_{6min} = 8L$




# 上海交通大学

年 月 日

Question 2.


a).

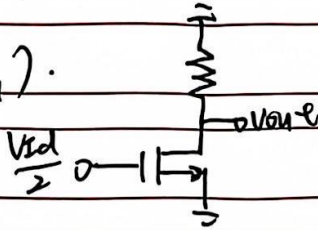

$$G_m = -g_m \quad (\lambda=0) \quad R_{out} = R.$$

$$A_v = G_m R_{out} = -g_m R.$$

b).

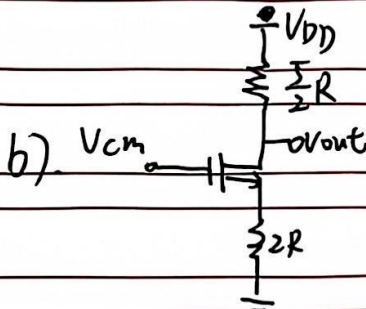

$$G_m = -2g_m \cdot \frac{1}{1 + 4g_m R}, \quad R_{out} = \frac{5}{2} R.$$

$$A_v = G_m R_{out} = -\frac{5g_m R}{1 + 4g_m R} \quad (\approx -\frac{5}{4}).$$

