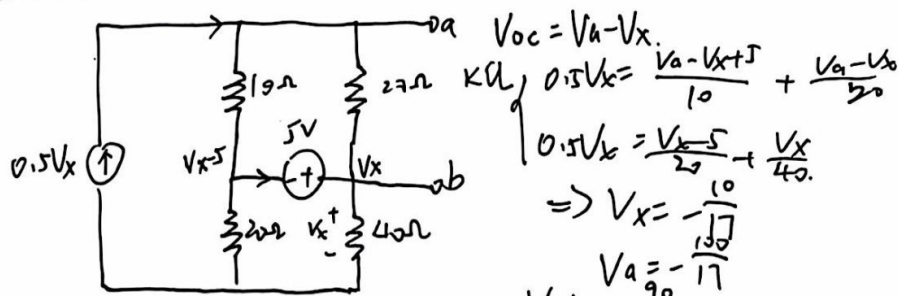


Question 1.




$$V_{oc} = V_A - V_X$$

$$A_d \cdot 0.5 V_X = \frac{V_A - V_X + 5}{10} + \frac{V_A - V_X}{20}$$

$$0.5V_x = \frac{V_x - 5}{2} + \frac{V_x}{40}$$


$$\Rightarrow V_x = -\frac{10}{17}$$

$$V_{ab} = \frac{90}{17}$$

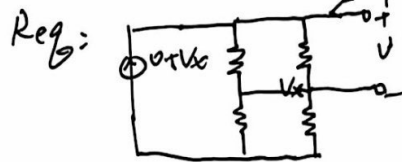

$$\begin{aligned} I + 0.5V_x &= \frac{3V}{20} \\ 0.5V_x &= \frac{2V_x}{40} \Rightarrow V_x = 0 \\ R_{eq} &= \frac{V}{I} = \frac{20}{3} \Omega \end{aligned}$$

$$R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{20}{3} \Omega$$

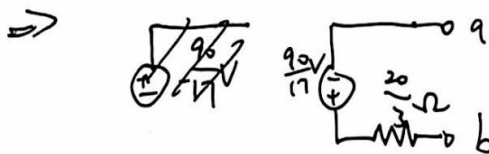

Frage 2 -

(a) P: density of holes $= N_A = 10^{19} / \text{cm}^3$
density of free electrons $= \frac{n_i^2}{N_A} = 2.23 / \text{cm}^3$

$N =$ density of free electrons $= N_D = 10^{21}/\text{cm}^3$

density of holes = $\frac{n_i^2}{N_D} = 0.2251 \text{ cm}^{-3}$

$$(E) \quad y_2 = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{NA \cdot MD}{A_2 n^2} \right)$$

$\approx 1.17 \text{ eV.}$

when $V_d = 0$, $\phi = \phi_0 = 1.17 \text{ eV}$

when $V_d = 0.5V$: $\phi = \phi_0 - 0.5V = 0.67eV$

when $V_d = -1.7V$ $\phi = 2.87eV$.

Question 3.


(A). $V = -3V$. $I = 0.7mA$.

13) $V = 3V$ $I = 0A$

(c). $V=2V$ $I=1mA$.

Question 4.

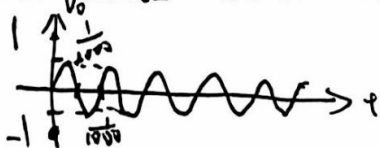
(1) $V_I = V_m \sin(2000\pi t)$ (V) $= V_0$.




(B): $V_2 = 9.1h(200\pi - \theta)$.

positive half period: $V_o > 0V$.

negative: $V_0 = V_I$.

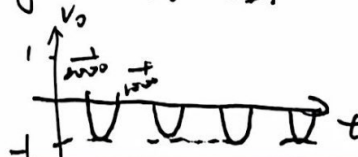

Question 5.

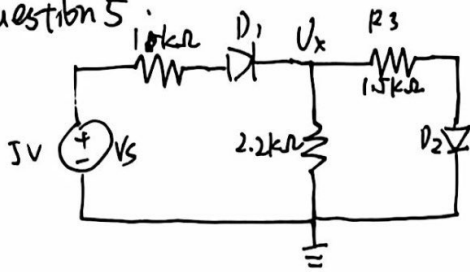

Assume no current flowing through D_2 .

$$V_{D2} = (5V - 0.7V) \cdot \frac{2.2}{1+2.2} \approx 2 \Rightarrow D_2 \text{ in forward bias}$$

Assumption not valid.

$$\Rightarrow D_1, D_2 \text{ in forward bias}$$

$$\frac{4.3 - V_x}{1} = \frac{V_x}{2.2} + \frac{V_x - 0.7}{1.5}$$



$$\Rightarrow V_x = 2.25V$$

$$I_{R2} = \frac{V_x}{2.2k\Omega} = 1.02mA$$

$$I_{D2} = 1.03mA$$

Question 6

Assume turn-on voltage is V_D .
when $V_{in} > V_D$, $V_{out} = (V_{in} - V_D) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_D$

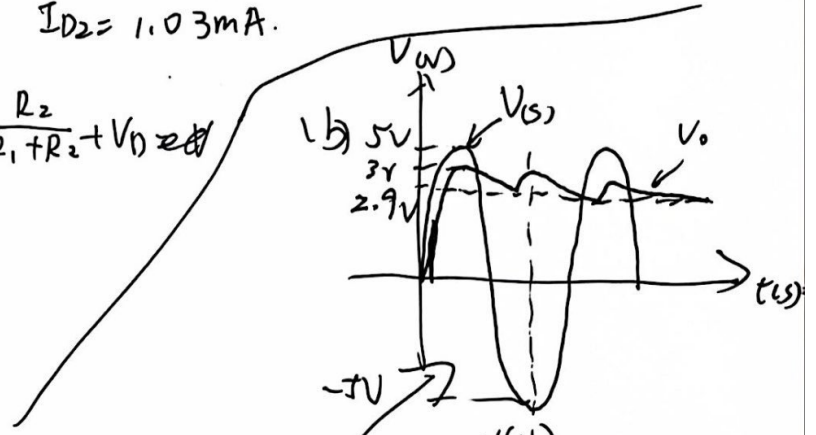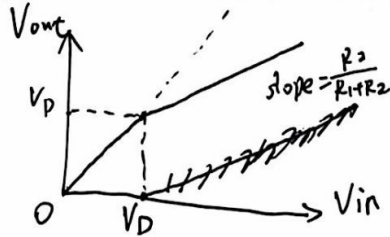

Question 7.

$$(a) i_D = C \frac{dV_D}{dt} + \frac{V_D}{R}$$

$$V_{DC} = V_S - V_{on} = 4V$$

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = 0.04A$$

$$T = 0.01s$$

$$V_r \approx V_{DC} \cdot \frac{T}{RC} < 0.1V$$

$$C > 4mF$$

$$\cos \theta_C = \frac{V_S - V_r}{V_S} = 0.98$$


$$\theta_C = 0.2$$

$$\Delta T = \frac{\theta_C}{\omega} = 0.32ms$$

$$I_{peak} = \frac{2I_{DC}T}{\Delta T} = 2.5A$$

$$I_{surge} = \omega C V_S = 4A \approx 12.6A$$

$$PIV \approx 2V_S - V_{on} = 9V$$

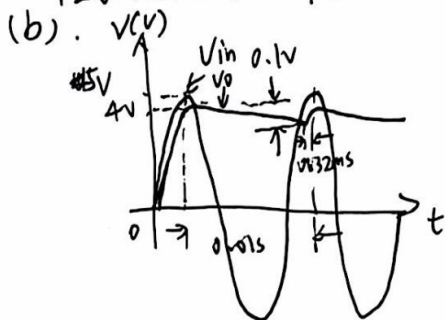

Question 8

$$(a) V_{DC} = 5 - 1 = 4V$$

$$I_{DC} = 0.03A$$

$$T = 0.01s$$

$$C = \frac{2I_{DC}T}{V_r} = 1.5mF$$

$$\theta_C = \frac{\sqrt{2}V_r}{V_S} = 0.2$$

$$\Delta T = 0.32ms$$

$$I_{peak} = \frac{2I_{DC}T}{\Delta T} = 1.875A$$

$$I_{surge} = \omega C V_S = 3A \approx 12.6A$$

$$PIV \approx 2V_S - V_{on} = 9V$$

