

# 上海交通大学

年 月 日


VE311 Homework 5.

尹嘉威
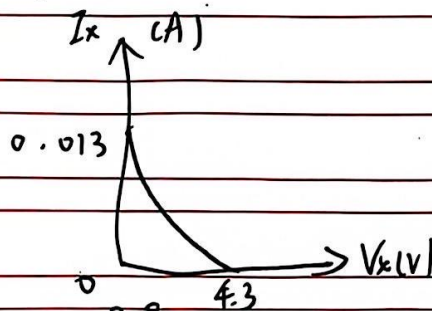
## Question 1.

A).  $V_{GS} - V_{th} = 5 - V_x - 0.7$ . Since  $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ , it's in saturation region:

Apply the formula:  $I_x = 7.286 \times 10^{-4} \cdot (4.3 - V_x)^2$




B).  $V_{GS} - V_{th} = 1.2 - 0.7 = 0.5$  V.

$V_{DS} = V_x - 1$  if  $V_x \geq 1.2$  V saturation if  $0 \leq V_x < 1$  V,  $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$ . (triode)

for  $V_x \geq 1.2$  V.  $I_x = 2.91 \times 10^{-5}$  A.

for  $0 \leq V_x < 1.2$   $I_x = -1.46 \times 10^{-3} \left( -\frac{V_x^2 - 2V_x + 1}{2} + \frac{V_x - 1}{5} \right)$

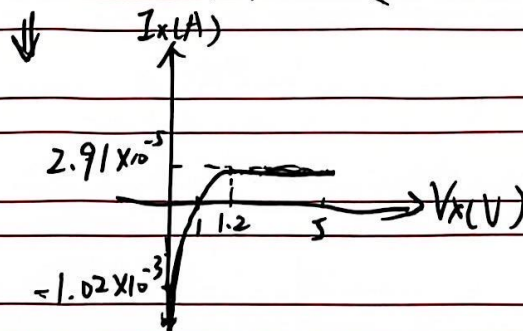for  $0 \leq V_x < 1$  V:  $I_x = -1.46 \times 10^{-3} \left( -\frac{1}{2}(1 - V_x)^2 + (1 - V_x) \cdot (1.2 - V_x) \right)$



# 上海交通大学


年 月 日

(C)  $V_{DS} = V_X - 1.9$ ,  $V_{GS} - V_{th} = -1.6V < 0$   $I_X \rightarrow 0$  cutoff. while not reverse,

when reverse:  $V_{DS} = 1.9 - V_X$ .  $V_{GS} - V_{th} = 0.3 - V_X > 0 \Rightarrow V_X < 0.3V$ .

also  $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ : Saturation.
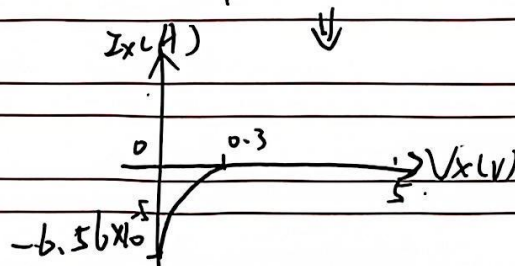
$$\Rightarrow I_X = -7.29 \times 10^{-4} \cdot (0.3 - V_X)^2$$



(D)  $V_{DS} = V_{SD} = 1.9 - V_X - 1.9V$

while  $V_X > 1.9V$ .


$V_{SG} - |V_{th}| = (V_X - 1) - 0.8 = V_X - 1.8V > V_{SD}$  (triode region)

$I_X$  as  $V_X < 1.9V$ :  $V_{SD} = 1.9 - V_X$ .  $V_{SG} - |V_{th}| = 0.1 > 0$ .

$$V_X > 1.9V: I_X = -1.46 \times 10^{-3} \left( -\frac{1}{2}(1.9 - V_X)^2 + 0.1(1.9 - V_X) \right)$$

$V_X \leq 1.9V$ : when  $V_X > 1.8V$  (triode)  $I_X = -7.29 \times 10^{-6} A$

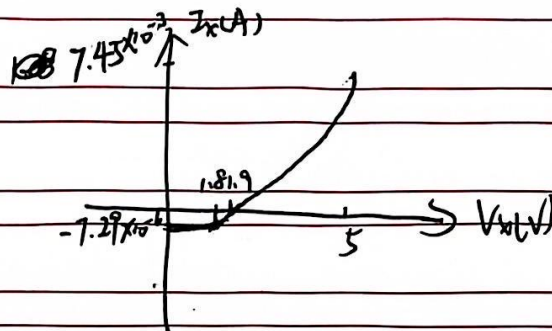when  $V_X < 1.8V$  (saturation).  $I_X = -1.46 \times 10^{-3} \left( -\frac{1}{2}(1.9 - V_X)^2 + 0.1(1.9 - V_X) \right)$



# 上海交通大学

年 月 日

## Question 2:

For MOSFET 1:  $V_{GS} - V_{th} = 2.5 - V_1 - 0.9 = 1.6 - V_1$

$V_{DS} = 5 - V_1 \Rightarrow$  In saturation area.

$I = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L_{eff}} \left[ (V_{GS} - V_{th}) - V_{DS} = \frac{1}{2} V_{DS} \right] (V_{GS} - V_{th})^2$

For MOSFET 2:  $V_{GS} - V_{th} = 1.6 - V_2 - 0.9$   $V_{DS} = V_1 - V_2$

Assume MOSFET 2 in ~~saturation~~ <sup>triode</sup> region.  $\Rightarrow V_1 < 0.9V$

$\frac{1}{2} \left( \frac{1.6}{1000} - V_1 \right)^2 \left( \frac{1.6}{1000} - V_1 \right) \cdot \left( \frac{1.6}{1000} - V_1 \right) = (1.6 - V_2 - 0.9)(V_1 - V_2) - \frac{1}{2}(V_1 - V_2)^2 = \frac{V_2 + 2.5}{1000}$

$\Rightarrow V_{DS} < 0$   $Q_2$  is off. X.

so MOSFET 2 in triode region  $\Rightarrow V_1 > 0.9V$

$\frac{V_2 + 2.5}{1000} = (V_{GS1} - V_{th})^2 = (V_{GS2} - V_{th})^2 \Rightarrow V_1 = V_2 + 2.5$

$\Rightarrow \begin{cases} V_1 = 0.66V \\ V_2 = -1.84V \end{cases}$

