

Question 1.

VE311 Hw2.

$$i_1 = \frac{V_i}{2000} = i_2$$

$$V_o = 0 - 5V_i = -5V_i$$

$$\text{voltage gain} = \frac{V_o}{V_i} = -5$$

$$i_2 + i_o = i_L \Rightarrow \frac{V_i}{2000} + 0.001A = \frac{V_i}{5000}$$

$$-\frac{V_o}{10000} = \frac{V_o}{5000} - 0.001A$$

$$\Rightarrow V_o = 3.33V. \Rightarrow i_1 = i_2 = 0.33mA$$

$$V_i = -0.67V.$$

$$i_L = 0.66mA.$$

$$\frac{i_L}{i_1} = 2. \text{ (current gain)}$$

$$\text{power gain} = \frac{V_o \cdot i_o}{V_i \cdot i_1} = 10.$$

Question 2.

$$i_1 = -\frac{V_i}{4000}$$

$$V_o = V_i - i_1 \cdot 2k\Omega = V_i + 3V_i = 4V_i$$

$$A = \frac{V_o}{V_i} = 4.$$

$$i_2 + i_o = i_L \Rightarrow \frac{V_i - V_o}{12k\Omega} + 1mA = \frac{V_o}{7k\Omega}$$

$$\frac{-3V_o}{12k\Omega} + 1mA = \frac{V_o}{7k\Omega}$$

$$\Rightarrow V_o = 4.87V. \quad i_1 = i_2 = 0.30mA$$

$$V_i = 1.22V. \quad i_L = 0.696mA$$

Question 3

a) if  $R_B$  disconnected:

$$V_o = V_{1d} + \frac{V}{R_2} \cdot (2R_1 + R_2) - \left( \frac{V}{R_2} + \frac{V_{1d}}{2R_1} \right) (2R_1 + R_2)$$

$$= -\frac{R_2 V_{1d}}{2R_1}$$

$$\frac{V_o}{V_{1d}} = -\frac{R_2}{2R_1}$$

$$b) \begin{cases} \frac{V_A - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_o}{R_2} \\ \frac{V_B - V_x}{R_1} = \frac{V_x}{R_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{V_2 - V_3}{R_1} = \frac{V_o R_1}{R_2 R_G} + \frac{V_x}{R_2} \\ \frac{V_1 - V_A}{R_1} + \frac{V_o R_1}{R_2 R_G} = \frac{V_x - V_o}{R_2} \end{cases}$$

Voltage over  $R_G$ :

$$\frac{R_1}{R_2} \cdot V_o.$$

$$V_{1d} = V_1 - V_2 = \left( V_B + \frac{V_o R_1}{R_2 R_G} + \frac{R_1 V_x}{R_2} \right) + \left( V_A + \frac{R_1 V_x - R_1 V_o}{R_2} - \frac{R_1^2 V_o}{R_2 R_G} \right)$$

$$A = \frac{V_o}{V_{1d}} = \frac{-\frac{R_1}{R_2} V_o - \frac{2V_o R_1^2}{R_2 R_G} - \frac{R_1 V_o}{R_2}}{-\frac{R_2 R_G}{2(R_1 R_G + R_1^2)}}$$





Question 4.

$$V_{Z1} = \frac{2}{3} V_i, V_{Z2} = \frac{2}{3} V_i$$


$$V_{Zd} = V_{Z2} - V_{Z1} = \frac{1}{3} V_i$$

$$A_d = \frac{50k\Omega}{25k\Omega} \left(1 + \frac{10k\Omega}{1k\Omega}\right)$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{22}{15} V_i = \frac{44}{3} V_i$$

$$\begin{aligned} V_{i2} + I_{10k} &= V_i \\ V_{i1} - I \cdot 10k &= \frac{4}{15} V_i \\ \text{also, } \frac{15}{15} V_i - V_k &= \frac{V_k - V_o}{500} \\ \Rightarrow V_o &= \frac{44}{3} V_i \end{aligned}$$

$$A = \frac{V_o}{V_i} = \frac{44}{3}$$

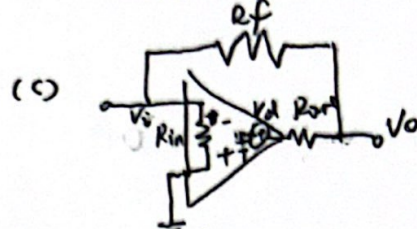

$$\begin{aligned} V_d &= -A V_i \\ \frac{V_i - V_o}{R_f} + \frac{V_i}{R_{in}} &= i_i \\ V_o &= V_d + R_{out} i_i \\ V_i &= V_d + (R_{out} + R_f) \cdot \frac{V_i - V_o}{R_f} \\ \Rightarrow R_i &= \frac{R_{in}(R_{out} + R_f)}{(1+A)R_{in} + R_{out} + R_f} \\ R_m &= \frac{R_{out} - A R_f}{R_f + R_{out}} \cdot \frac{R_{in}(R_{out} + R_f)}{(1+A)R_{in} + R_{out} + R_f} \end{aligned}$$

Question 5

$$(a) V_o = 0 - i_i R_f$$

$$R_m = \frac{V_o}{i_i} = -R_f$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = 0$$

$$(b) V_i = -\frac{V_o}{A} \text{ or } V_i - i_i R_f = V_o$$

$$i_i = \frac{V_o}{R_m} = -\frac{A R_f}{A+1}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = \frac{R_f}{A+1}$$




$$\begin{aligned} V_i &= -\frac{V_o}{A} \\ V_o &= V_i - i_i R_f = V_i + i_i R_{out} \end{aligned}$$

$$R_m = \frac{V_o}{i_i} = -\frac{A R_f}{A+1}$$

$$V = -A V_i - \frac{V}{R_f} R_{out}$$
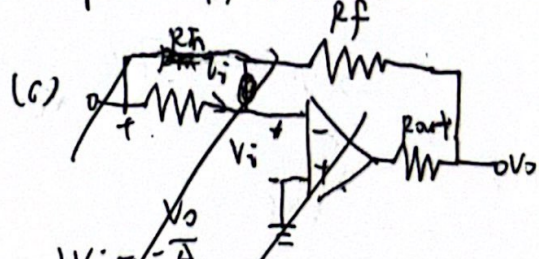
$$\left(1 + \frac{R_{out}}{R_f}\right) V = -A V_i$$



$$\begin{aligned} V_i &= -\frac{V_o}{A} \\ \frac{V_i - V_o}{R_f} + \frac{V_i}{R_{in}} &= i_i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R_m = -\frac{A R_f R_{in}}{R_{in} + A R_f + R_f}$$

$$R_i = \frac{R_f R_{in}}{R_{in} + A R_f + R_f}$$